

## ⑥ ダイオードを含む直流回路

ダイオードは半導体を用いた電気部品であり、電流が一方向にのみ流れ、逆向きには流れない性質をもっている。電流が流れる場合も、通常の抵抗とは性質が異なっている。いま、電流と電圧の関係が図1のグラフで表されるダイオード(記号 $\text{---} \square$ )を考える。このダイオードは、電圧  $V_D$  が  $v$  より高いときにのみ電流  $I_D$  が流れ、そのとき、電圧の変化  $\Delta V_D$  に対して電流の変化  $\Delta I_D$  が比例関係にあり、 $r$  を正の定数として  $\Delta I_D = \frac{\Delta V_D}{r}$  と書けるとする。このダイオードと、電池、抵抗、コンデンサー、スイッチを組みあわせて、図2の回路を作った。電池の起電力は  $E$  であり、その内部抵抗は無視できるものとする。コンデンサーの容量は  $C$  であり、抵抗の抵抗値は  $R$  である。最初にスイッチは開かれており、コンデンサーに電荷は蓄えられていなかったものとする。以下の設問に答えよ。

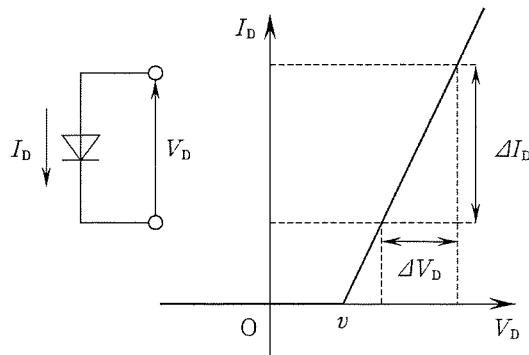


図1

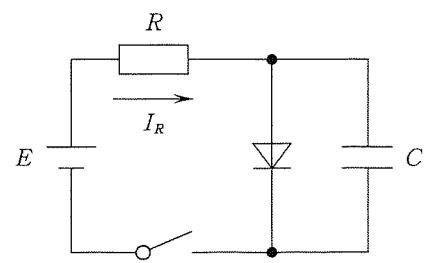


図2

まずスイッチを開じた。

- (1) スイッチを開じた直後に抵抗に流れる電流  $I_R$  を、 $E$ 、 $v$ 、 $R$ 、 $r$ 、 $C$  の中から必要なものを用いて表せ。

スイッチを開じてから十分に時間が経過した。

- (2)  $E < v$  であるとき、ダイオードにかかる電圧  $V_D$  と、コンデンサーに蓄えられる電荷  $Q$  を、 $E$ 、 $v$ 、 $R$ 、 $r$ 、 $C$  の中から必要なものを用いて表せ。
- (3)  $E > v$  であるとき、ダイオードにかかる電圧が  $V_D = \frac{rE + Rv}{r + R}$  となることを導け。また、ダイオードで消費される電力  $P_D$  を、 $E$ 、 $v$ 、 $R$ 、 $r$ 、 $C$  の中から必要なものを用いて表せ。