

### 【例題17】 コンデンサーを含む直流回路

図の  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  はそれぞれ  $50\ [\Omega]$ ,  $100\ [\Omega]$ ,  $10\ [\Omega]$  の抵抗,  $C_1$ ,  $C_2$  はそれぞれ  $1\ [\mu F]$ ,  $3\ [\mu F]$  のコンデンサー,  $E$  は内部抵抗の無視できる  $120\ [V]$  の電池, ①は内部抵抗の無視できる検流計,  $S_1$ ,  $S_2$  はスイッチである。初めスイッチは共に開いており、コンデンサーには電荷は蓄えられていない。図中の a, b, c, d は回路上の点を表す。次の間に答えよ。

$S_2$  を開いたまま,  $S_1$  を閉じ, 十分に時間が経過した。

- (1) 点 d に対する点 b および点 c の電位を求めよ。
- (2) コンデンサー  $C_1$  および  $C_2$  に蓄えられている電荷を求めよ。

次に,  $S_1$  を閉じたまま,  $S_2$  を閉じ, 十分に時間が経過した。

- (3) 点 d に対する, 点 b および点 c の電位を求めよ。
- (4)  $S_2$  を閉じてから, 十分に時間が経過するまでの間に, ①を通って移動した正の電荷の大きさと, 移動した向きを求めよ。

次に,  $S_2$  を開いた後に  $S_1$  を開き, 十分に時間が経過した。

- (5) 点 d に対する, 点 b および点 c の電位を求めよ。
- (6) コンデンサー  $C_2$  に蓄えられている電荷を求めよ。

